



От производителей Новости поставщиков В мире электроники



Сборник статей Электронные книги **FAQ** по электронике



Datasheets Поиск SMD Он-лайн справочник





Каталог схем Избранные схемы FAQ по электронике



Программы Каталог сайтов Производители электроники



Форумы по электронике Удаленная работа Помощь проекту



Запомнить? Пароль Вход

Регистрация

) Реклама от Google

Arduino atmega

Arduino avr

Arduino ds18b20

Портативный цифровой



Легендарный USB-осциллограф одноканальный осциллограф со Hantek 6022BE. Два канала по 20МГц



Многофункциональный LCFизмеритель: частота, емкость,



Зарядное устройство для аккумуляторов, 8 аккумуляторов в комплекте



Ванночка для припоя с регулятором температуры, 200-480 градусов С

Самодельный калькулятор на микроконтроллере PIC16F873

KAZUS,RU » Каталог принципиальных схем » Микроконтроллеры




Калькулятор в повседневной жизни — бесценный помощник в вычислениях. Он ускоряет их и минимизирует вероятность ошибок. Низкая цена современных калькуляторов делает их доступными каждому. Предлагаемый калькулятор обладает хотя и не очень большим, но достаточным для несложных расчетов набором функций. Однако основное достоинство — он самодельный. Изготовив его можно не только похвастаться перед товарищами, но и сделать первые шаги в освоении микроконтроллерной техники.

Главные категории

- Arduino
- Аудио
- В Вашу мастерскую
- Видео
- Для автомобиля Для дома и быта
- Для начинающих
- Зарядные устройства
- Измерительные приборы Источники питания
- Компьютер
- Медицина и здоровье
- Микроконтроллеры
- Музыкантам
- 圆 Опасные, но интересные конструкции
- Охранные устройства
- Программаторы
- Радио и связь
 Радиоуправление моделями
- Световые эффекты
- Связь по проводам и не только...
- Телевидение
- Телефония
- Узлы цифровой электроники
- Фототехника
- Шпионская техника

Реклама на KAZUS.RU



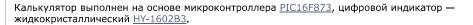




Прибор позволяет выполнять четыре арифметических действия — сложение, вычитание, умножение и деление в десятичной и шестнадцатиричной системах счисления, вычисление квадратного корня, обратного значения и процентов.


Для запоминания промежуточного результата имеется ячейка памяти. Возможны удаление последней цифры, если она введена ошибочно, вызов на индикатор точного значения числа «пи» (в пределах разрядности индикатора). В десятичном режиме калькулятор работает с восьмиразрядными числами с плавающей запятой. При переходе в шестнадцатиричный режим дробная часть числа отбрасывается, а разрядность представления целой части задает пользователь.



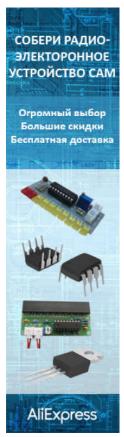

Последние поступления

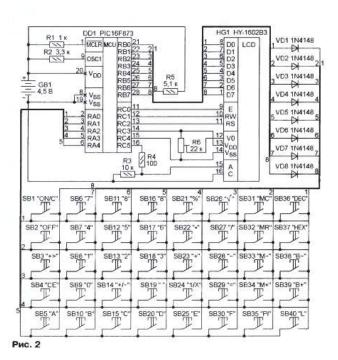- Счётчик людей в помещении, управляющий освещением
- Велокомпьютер на микроконтроллере PIC16F628A
- <u>■ Устройство ввода-вывода на</u>
 <u>микроконтроллера</u>



- <u>■ Два термометра на</u>
 РІС16F628A и DS18B20
- Светодиодные часы с циферблатом
- Двоичные часы
- Цифровой программируемый таймер на микроконтроллере PIC16F628A
- <u>■ Устройство рисования в воздухе на ATtiny2313</u>

Калькулятор автоматически выключается через некоторое время после последнего нажатия на любую кнопку. Питается от батареи напряжением 4,5 В.

В архиве по $\underline{\text{этой}}$ ссылке - исходный код программы для микроконтроллера PIC16F873 на языке программирования ассемблер и прошивка



С этой схемой также часто просматривают:

- Генератор видеосигнала на микроконтроллере РІС16F84
- Калькулятор на РІС16F876
- Электронные часы с будильником на микроконтроллере AT90S2313-10PI
- Схема новогодней гирлянды на микроконтроллере
- Полицейская крякалка своими руками на РІС-микроконтроллере
- Крестики-нолики на микроконтроллере РІС16F628А
- Программируемый цифровой таймер
- <u> Микроконтроллер управляет 7 сегментным индикатором</u>
- Светодиодный КУБ 5х5х5

KAZUS.RU - Политика конфиденциальности - Обратная связь - Вверх

© 2003—2019 «KAZUS.RU - Электронный портал»